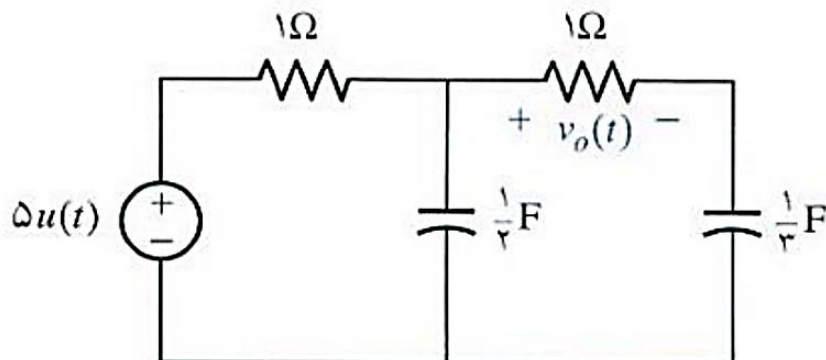


کوییز سوم

1- در مدار شکل زیر ولتاژ  $v_o(t)$  را بیابید.



2- در مدار شکل زیر کلید در  $t=0$  بسته میشود.  $v(t)$  را برای  $t>0$  بیابید.

