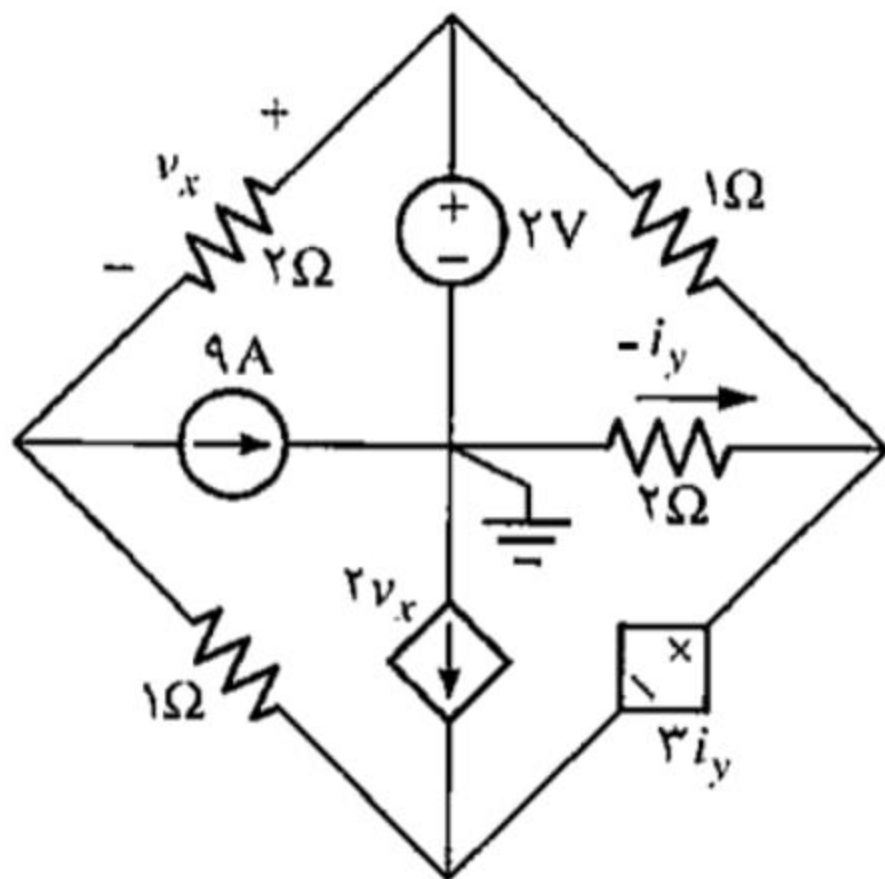


در مدار شکل زیر ولتاژ گره ها را نسبت به گره مرجع محاسبه کنید.



در مدار شکل زیر با استفاده از روش تحلیل مش جریان حلقه ها را محاسبه کنید.

