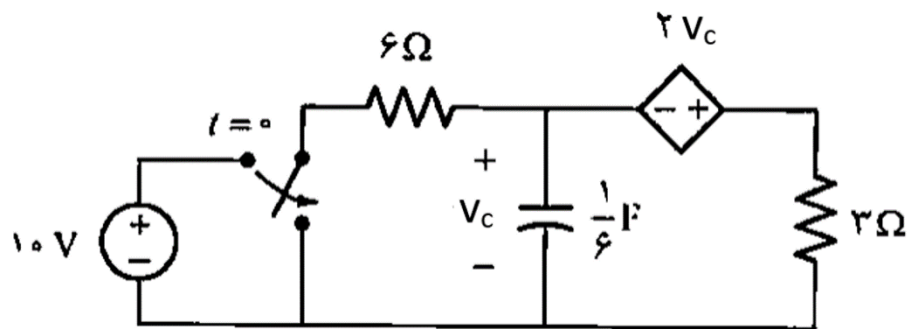


کوییز دوم

1- در مدار شکل زیر ولتاژ  $V_c$  را بیابید. ( کلید در  $t=0$  تغییر حالت میدهد)



2- در مدار شکل زیر جریان  $i$  را بیابید. کلید پس از مدت ها باز بودن در  $t=0$  بسته میشود

