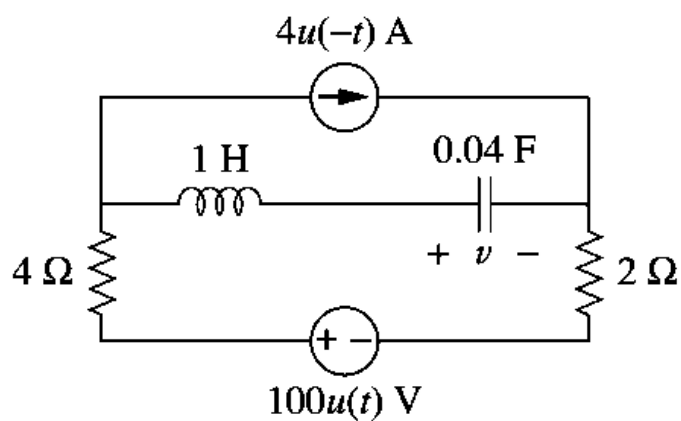


1- در مدار شکل زیر $v(t)$ را برای $t > 0$ محاسبه کنید.



2- در مدار شکل زیر $i(t)$ را برای $t > 0$ بیابید

$$i_s(t) = [4u(t) + 2\delta(t)]\text{mA}$$

