

$$\boxed{i_3 = 6A}$$

$$i_2 - i_4 = 6A \quad \text{①}$$

باسخ سوال 1: با توجه به مدار داریم: $i_x = -i_4$

$$\text{②: } +4 - 5(i_1 - i_4) - 4(-i_4) = 0$$

$$\text{③: } -8i_4 - (i_4 - i_3) \times 4 - (i_2 - i_3) \times 5 + 4(-i_4) - 5 \times (i_4 - i_1) = 0$$

$$i_4 = \frac{1}{9} [5i_1 - 4] \quad \text{①} \rightarrow i_2 = 6 + \frac{1}{9} [5i_1 - 4] = \frac{50}{9} + \frac{5}{9} i_1$$

$$-21 \left[\frac{1}{9} [5i_1 - 4] \right] + 54 - 5i_2 + 5i_1 = 0 \rightarrow$$

$$\frac{28}{3} - \frac{35}{3} i_1 + 54 + 5i_1 - 5 \left[\frac{50}{9} + \frac{5}{9} i_1 \right] = i_1 \left[-\frac{35}{3} + 5 - \frac{25}{9} \right] + \left(\frac{28}{3} + 54 - \frac{250}{9} \right) = 0$$

$$\Rightarrow i_1 \left(-\frac{85}{9} \right) = \frac{250 - 3 \times 28 - 9 \times 54}{9} = -\frac{320}{9} \Rightarrow \boxed{i_1 = \frac{64}{17}}$$


$$\Rightarrow i_4 = \frac{5}{9} \times \frac{64}{17} - \frac{4}{9} = \frac{5 \times 64 - 4 \times 17}{9 \times 17} = \frac{+252}{9 \times 17} = +\frac{28}{17} \Rightarrow \boxed{i_4 = +\frac{28}{17}}$$

$$\text{①} \rightarrow i_2 = 6 + \left(\frac{+28}{17} \right) = \frac{130}{17} \Rightarrow \boxed{i_2 = \frac{130}{17}}$$

توان تحویل داده شده به مقاومت 5 اهمی $= (i_4 - i_1)^2 \times 5 = \left(+\frac{28}{17} - \frac{64}{17}\right)^2 \times 5 = \frac{36^2}{17^2} \times 5 \approx \boxed{22.42 \text{ W}}$

توان تحویل داده شده به منبع وابسته $= (i_1 - i_2) \times 4(-i_4) = \left(\frac{64-130}{17}\right) \times 4 \times \left(-\frac{28}{17}\right) \approx \boxed{+25.58 \text{ W}}$

باسخ سوال 2:

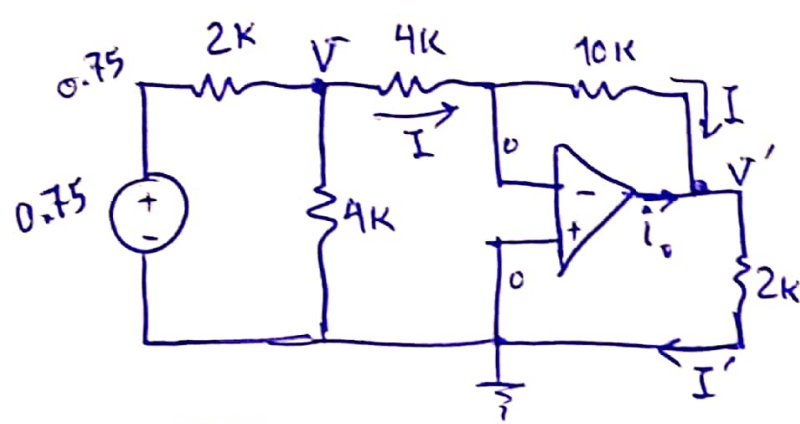

$$V_{\text{node}}: \frac{V-0.75}{2k} + \frac{V-0}{4k} + \frac{V-0}{4k} = 0$$

$$\bar{V} = \frac{0.75/2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{0.75}{1+1} = \frac{0.75}{2}$$

$$\textcircled{I} \quad I = \frac{V}{4k} \Rightarrow V' = 0 - 10k \times I = 0 - \frac{10}{4} V = -\frac{10}{4} \times \frac{0.75}{2} = -\frac{5}{4} \times 0.75$$


$$I' = \frac{V'-0}{2k} = \frac{-\frac{5}{4} \times 0.75}{2k} = -\frac{5}{8} \times 0.75 \text{ mA} \quad \textcircled{II}$$

از طرف

$$I' = i_o + I \quad \begin{matrix} \textcircled{I} \\ \textcircled{II} \end{matrix} \rightarrow i_o = I' - I = -\frac{5}{8} \times 0.75 - \frac{0.75}{8} = -\frac{3}{4} \times 0.75$$

$$\Rightarrow \boxed{i_o = -\frac{2.25}{4}}$$

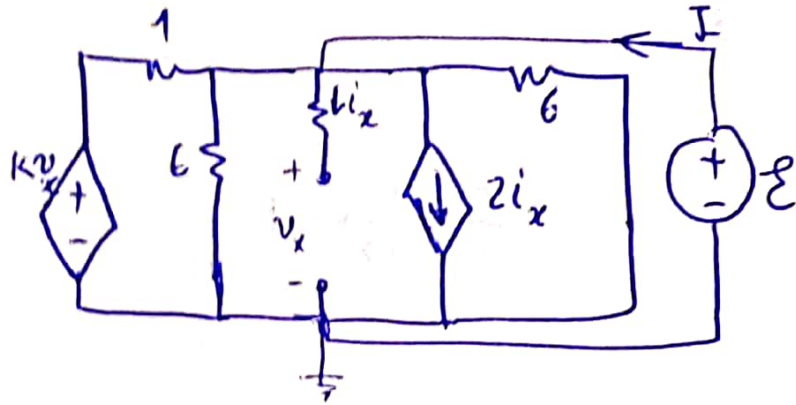پاسخ سوال 3: الف) منابع مستقل را خاموش می‌کنیم و به پهنه ab یک منبع مستقل ولتاژ اضافه می‌کنیم. داریم:




$$i_x = 0 \Rightarrow v_x = E$$

$$\text{نود } E: \frac{E-0}{6} + \frac{E-0}{6} + \frac{E-kE}{1} = I$$

$$E \left[\frac{1}{3} + 1 - k \right] = I \rightarrow R_{th} = \frac{E}{I} = \frac{1}{\frac{4}{3} - k}$$
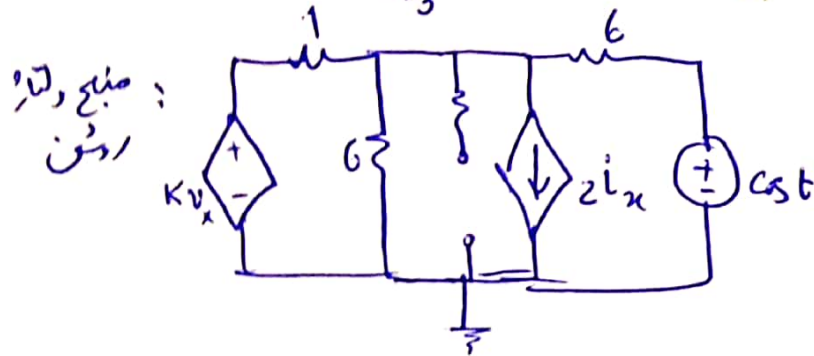
$$R_{th} = 2 = \frac{1}{\frac{4}{3} - k} \Rightarrow k = \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \rightarrow \text{پاسخ الف)$$




$$i_x = 0 \quad v_x = v_{ab1}$$

ب)

$$\frac{v_{ab1} - cost}{6} + \frac{v_{ab1} - 0}{6} + \frac{v_{ab1} - (\frac{5}{6})(v_{ab1})}{1} = 0$$
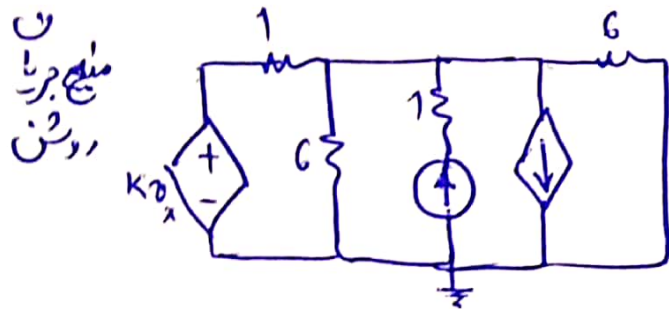
$$v_{ab1} \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right] = \frac{cost}{6} \rightarrow v_{ab1} = \frac{cost}{3} \quad \text{I}$$



$$i_x = -2 \quad v_{ab2} = v_x - 2$$


$$\frac{v_{ab2} - 0}{6} + 2(-2) - 2 + \frac{v_{ab2} - 0}{6} + \frac{v_{ab2} - (\frac{5}{6})(v_{ab2} + 2)}{1} = 0$$

$$\Rightarrow v_{ab_2} \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right] = 6 + \frac{5}{3} \rightarrow v_{ab_2} = 12 + \frac{10}{3} = \frac{46}{3}$$

$$\Rightarrow v_{ab} = v_{ab_1} + v_{ab_2} = \frac{ast}{3} + \frac{46}{3} \Rightarrow \boxed{v_{ab} = \frac{1}{3}(ast + 46)}$$


← 'ast' ←

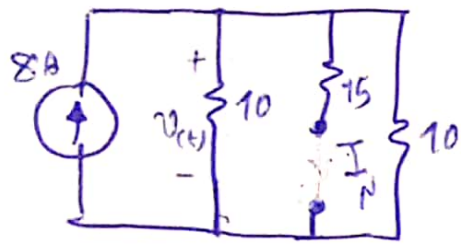پاسخ سوال 4: از دو سر یک مدار را معادل نورتن می‌کنیم:



$$I_N = 8 \times \frac{5}{5 + 15} = 2 \text{ A} \quad \text{و} \quad R_N = 15 + \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 20 \Omega$$

با فرض کردن منبع مستقل

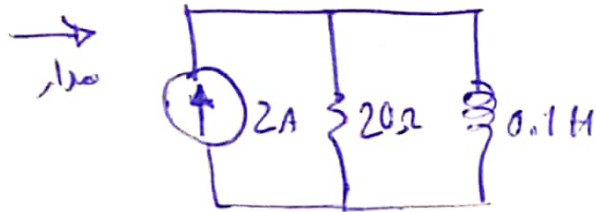

$$i(t) = i(t=0^-) e^{-\frac{t}{\tau}} + i(t=\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

چون در $t=0^-$ سیر به بوده است.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{20} = \frac{1}{200}$$


$$\Rightarrow i(t) = 2(1 - e^{-200t})$$

از طرفی با توجه به مدار سوال

$$v(t) = L \frac{di}{dt} + 15i$$


$$\Rightarrow v(t) = 0.1 [2 \times 200 e^{-200t}] + 30(1 - e^{-200t})$$
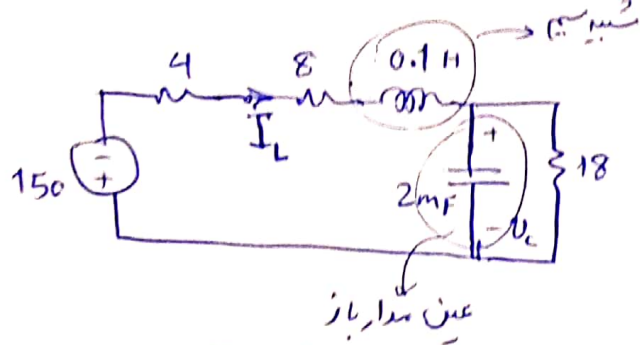
$$\hookrightarrow v(t) = 30 + 10e^{-200t}$$



$$I_L(t=0^-) = \frac{150}{30} = 5A$$

$$v_c(t=0^-) = 5 \times 18 = 90V$$

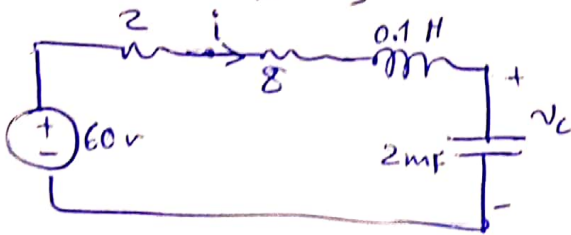

$$i = C \frac{dv_c}{dt} = 2m \frac{dv_c}{dt}$$

$$60 - 10i - L \frac{di}{dt} - v_c = 0$$

$$60 - 10 \left[2 \times 10^{-3} \frac{dv_c}{dt} \right] - 0.1 \left[2 \times 10^{-3} \frac{d^2 v_c}{dt^2} \right] - v_c = 0$$

$$\times \frac{1}{2} \times 10^4$$

$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + 100 \frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{2} \times 10^4 v_c = 30 \times 10^4$$

$$s^2 + 100s + 5 \times 10^3 = 0 \rightarrow s_{1,2} = \frac{-100 \pm \sqrt{10^4 - 20 \times 10^3}}{2} = \frac{-100 \pm 100i}{2}$$

$$s_{1,2} = -50 \pm 50i = -50(1 \pm i)$$

$$v_c = e^{-50t} (A \sin(50t) + B \cos(50t)) + 60$$

$$v_c(t=0^+) = v_c(t=0^-) = -90 = B + 60 \Rightarrow B = -150$$

$$i_L(t=0^+) = i_L(t=0^-) = 5A = 2 \times 10^{-3} \left(\frac{dv_c}{dt} \right)_{t=0^+} \Rightarrow \left. \frac{dv_c}{dt} \right|_{t=0^+} = -2500$$

$$\left. \frac{dv_c}{dt} = -50 e^{-50t} (A \sin(50t) - 150 \cos(50t)) + e^{-50t} (50A \cos(50t) + 50 \times 150 \sin(50t)) \right|_{t=0^+} = -50(-150) + 50A = -2500$$

$$A = -200$$

$$v_c = e^{-50t} (-200 \sin(50t) - 150 \cos(50t))$$

الجزء الثاني: $\cos(3t) = \frac{e^{3it} + e^{-3it}}{2}$

بسط السؤال 6:

الحال: $\cos^3(3t) = \cos 3t \left(\frac{1 + \cos 6t}{2} \right) = \frac{\cos 3t}{2} + \frac{\cos 3t \cos 6t}{2}$

$$= \frac{\cos 3t}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{e^{3it} + e^{-3it}}{2} \right) \left(\frac{e^{6it} + e^{-6it}}{2} \right)$$

$$= \frac{\cos 3t}{2} + \frac{1}{8} (e^{9it} + e^{-3it} + e^{3it} + e^{-9it})$$

$$= \frac{\cos 3t}{2} + \frac{1}{8} (2\cos 9t + 2\cos 3t) = \frac{3}{4} \cos 3t + \frac{1}{4} \cos 9t$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(\cos^3(3t)) = \frac{3}{4} \left(\frac{5}{s^2 + 9} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{s^2 + 81} \right)$$

3) $f(t) = t e^{2t} \sin(3t)$

$$\mathcal{L}(t \sin 3t) = -1 \frac{d}{ds} \left(\frac{3}{s^2 + 3^2} \right) = +3 \frac{2s}{(s^2 + 9)^2}$$

$$\left. \begin{aligned} &\mathcal{L}(e^{2t} t \sin(3t)) \\ &= \frac{6(s-2)}{((s-2)^2 + 9)^2} \end{aligned} \right\}$$

جاسع سوال 7 : الف) $F(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+13} = \frac{2s+3}{(s+2)^2+9} = \frac{2(s+2)}{(s+2)^2+9} - \frac{1}{(s+2)^2+9}$


$$= \frac{2(s+2)}{(s+2)^2+3^2} + \frac{-1}{(s+2)^2+9}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = 2e^{-2t} \cos(3t) - \frac{1}{3}e^{-2t} \sin(3t)}$$

ب) $F(s) = \frac{1+e^{-2s}}{s^2+6} = \frac{1}{s^2+6} + \left(\frac{1}{s^2+6}\right)e^{-2s}$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = \frac{1}{\sqrt{6}} \sin(\sqrt{6}t) + \frac{1}{\sqrt{6}} \sin(\sqrt{6}(t-2)) u(t-2)}$$


باسف سوال 8: $t \leq 0^-$

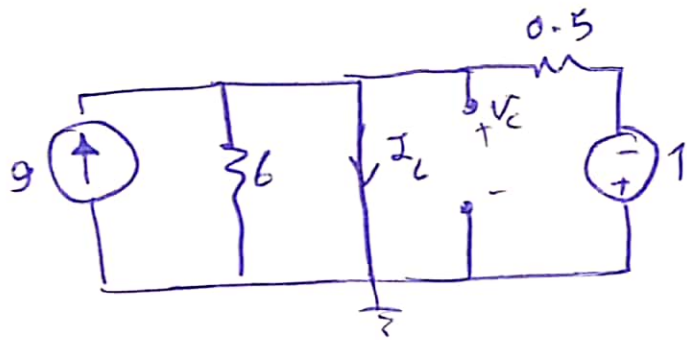


$$\frac{0 - (-1)}{0.5} + I_L + \frac{0 - 0}{6} - 9 = 0$$

$$I_L = 9 - 2 = 7A \quad v_C(t=0^-) = 0$$

بعد از باز شدن

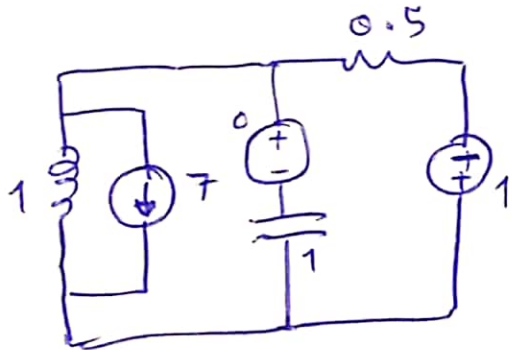

لاپلاس

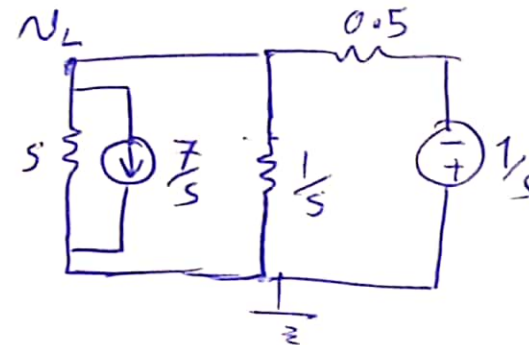

$$\frac{v_L - (-1/s)}{0.5} + \frac{v_L - 0}{1/s} + \frac{7}{s} + \frac{v_L - 0}{s} = 0 \rightarrow v_L \left[2 + s + \frac{1}{s} \right] = -\frac{2}{s} - \frac{7}{s}$$

$$\Rightarrow v_L = \frac{-9/s}{2 + s + 1/s} = \frac{-9}{s^2 + 2s + 1} = \frac{-9}{(s+1)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \boxed{v_L = -9te^{-t}}$$

$$V = (Ae^{-3t} + Bte^{-3t})u(t) + C\delta(t)$$

(١) استخراج

$$\frac{dV}{dt} = (-3Ae^{-3t} + Be^{-3t} - 3Bte^{-3t})u(t) + (Ae^{-3t} + Bte^{-3t})\delta(t) + C\delta'(t)$$

$$\frac{d^2V}{dt^2} = (9Ae^{-3t} - 3Be^{-3t} - 3Be^{-3t} + 9Bte^{-3t})u(t) + (-3Ae^{-3t} + Be^{-3t} - 3Bte^{-3t})\delta(t) + (Ae^{-3t} + Bte^{-3t})\delta'(t) + C\delta''(t)$$

ضرب $u(t)$: $9Ae^{-3t} - 6Be^{-3t} + 9Bte^{-3t} + 6(-3Ae^{-3t} + Be^{-3t} - 3Bte^{-3t}) + 9(Ae^{-3t} + Bte^{-3t})$
 $= 0$

ضرب $\delta(t)$: $-3Ae^{-3t} + Be^{-3t} - 3Bte^{-3t} + (-3Ae^{-3t} + Be^{-3t} - 3Bte^{-3t})$
 $+ 6(Ae^{-3t} + Bte^{-3t}) + 9C = \frac{1}{3} \xrightarrow{t=0} \boxed{2B + 9C = \frac{1}{3}}$

ضرب $\delta'(t)$: $Ae^{-3t} + Bte^{-3t} + 6C = \frac{1}{2} \xrightarrow{t=0} \boxed{A + 6C = \frac{1}{2}}$

ضرب $\delta''(t)$: $\boxed{C = 1} \Rightarrow \boxed{B = -\frac{13}{3}}, \boxed{A = -\frac{11}{2}}$

$$\Rightarrow V = \left(-\frac{11}{2}e^{-3t} - \frac{13}{3}te^{-3t}\right)u(t) + \delta(t)$$